

Homework 1

Answers to exercises are already provided in the text.

$$7.7(a) \quad i_L(t) = I_0 e^{-t/T_C} = 5e^{-120000t} \text{ mA} \quad t \geq 0$$

$$v_O(t) = -i_L(t)R_{EQ} = -300e^{-120000t} \text{ V} \quad t \geq 0$$

$$7.32 (a) \quad v_{C1}(t) = [0 - 31.3953]e^{-766.488t} + 31.3953 \text{ V} = 31.3953(1 - e^{-766.488t}) \text{ V}$$

$$v_{C1}(3 \text{ ms}) = 31.3953[1 - e^{(-766.488)(3 \text{ ms})}] \text{ V} = 28.246 \text{ V}$$

$$v_C(t) = 31.3953(1 - e^{-766.488t})[u(t) - u(t - 3 \text{ ms})] + 28.246e^{-98.0392(t-3 \text{ ms})}u(t - 3 \text{ ms})$$

7.42 Design

$$7.54 \quad v_C(t) = e^{-50t}[5 \cos(1413t) + 0.17689 \sin(1413t)] \text{ V}$$

$$i_L(t) = -3.5369e^{-50t} \sin(1413t) \text{ mA}$$

$$7.57 \quad v_C(t) = e^{-412.5t}[12 \cos(282.5664t) + 17.518 \sin(282.5664t)]$$

$$i_L(t) = -10.617e^{-412.5t} \sin(282.5664t) \text{ mA}$$

$$7.55 \quad i_L(t) = 20te^{-1000t} \text{ A}$$

$$v_C(t) = e^{-1000t}[20 - 20000t] \text{ V}$$

$$7.53 \quad i(t) = 4 - 4e^{-2t} - 8te^{-2t} \text{ A}$$

$$7.64 \quad v_C(t) = 5 + 0.5858e^{-18585t} - 5.05858e^{-215.23t} \text{ V}$$

$$v_O(t) = 50586e^{-18585t} + 1.0888e^{-215.23t} \text{ mA}$$

$$7.88 \quad C = 1.333 \text{ } \mu\text{F}; \quad R = 215 \text{ } \Omega$$